

Systèmes triphasés


S. Dufour

2A Energie - ENRS8AB

24 avril 2026



Systèmes monophasés

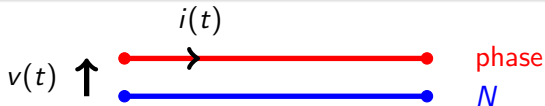


pulsation $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ $f = 50\text{Hz}$ fréquence. $T = 20\text{ms}$ période

$$\text{tension de phase : } v(t) = \sqrt{2} V \cos(\omega t) = \sqrt{2} \Re \left[\bar{V} e^{j\omega t} \right]$$

$$\bar{V} = V \quad V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt} \quad [\text{V}]$$

$$\text{courant de phase : } i(t) = \sqrt{2} I \cos(\omega t - \varphi) = \sqrt{2} \Re \left[\bar{I} e^{j\omega t} \right]$$
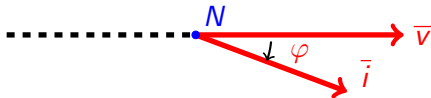
$$\bar{I} = I e^{-j\varphi} \quad I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt} \quad [\text{A}]$$



Systèmes monophasés : puissances


puissance instantanée : $p(t) = v(t)i(t) = VI \cos \varphi + VI \cos(2\omega t - \varphi)$

Puissance active $P = \Re e \left[\overline{V} \overline{I}^* \right] = V I \cos \varphi = \langle p(t) \rangle$ [W]

Puissance réactive $Q = \Im m \left[\overline{V} \overline{I}^* \right] = V I \sin \varphi$ [Var]


Puissance apparente $\overline{S} = \overline{V} \overline{I}^* = V I e^{j\varphi}$ [VA]

capacitif $Q < 0$

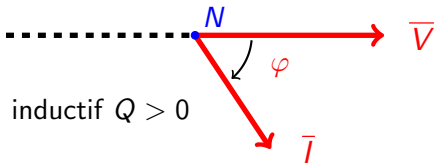

inductif $Q > 0$

Alternateur élémentaire monophasé

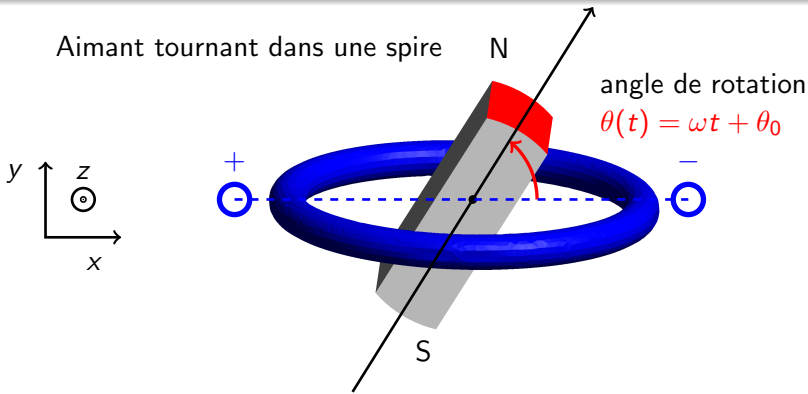


Flux dans la spire

$$\Phi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \Phi_{2k+1} \sqrt{2} \sin((2k+1)\theta(t)) \simeq \sqrt{2}\Phi \sin \theta(t)$$

FEM (force électromotrice)

$$e(t) = \frac{d\Phi}{dt} = \sqrt{2}\Phi \cos \theta(t) \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{2}\Phi \omega \cos(\omega t + \theta_0)$$

Alternateur élémentaire triphasé

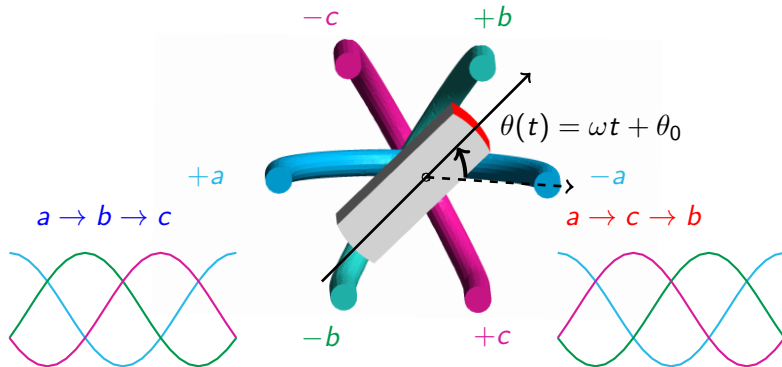

Système triphasé direct

$$e_a(t) = E\sqrt{2}\cos(\omega t + \theta_0)$$

$$e_b(t) = E\sqrt{2}\cos(\omega t + \theta_0 - 2\pi/3)$$

$$e_c(t) = E\sqrt{2}\cos(\omega t + \theta_0 + 2\pi/3)$$

Système triphasé inverse

$$e_a(t) = E\sqrt{2}\cos(\omega t + \theta_0)$$

$$e_b(t) = E\sqrt{2}\cos(\omega t + \theta_0 + 2\pi/3)$$

$$e_c(t) = E\sqrt{2}\cos(\omega t + \theta_0 - 2\pi/3)$$

Systèmes triphasés : nombres complexes

a : racine cubique de l'unité $z^3 = 1 = e^{j2\pi k} \Leftrightarrow z = e^{j2\pi k/3} \quad k \in \mathbb{N}$


$$a = e^{j\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + j \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$a^2 = e^{j\frac{4\pi}{3}} = e^{-j\frac{2\pi}{3}} = a^* \quad (\text{conjugué de } a)$$

$$1 + a + a^2 = 0$$

$$1 - a^2 = \sqrt{3} e^{j\frac{\pi}{6}} = (1 - a)^*$$

$$a - a^2 = j\sqrt{3}$$

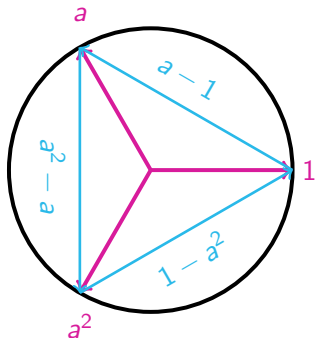

Système triphasé direct (Positive sequence)

$$\begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ e_3(t) \end{bmatrix} = E\sqrt{2} \begin{bmatrix} \cos(\omega t + \theta_0) \\ \cos(\omega t + \theta_0 - 2\pi/3) \\ \cos(\omega t + \theta_0 + 2\pi/3) \end{bmatrix} = \sqrt{2} \Re e \left(\bar{E}_d e^{j\omega t} \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} \right)$$


$$\bar{E}_d = E e^{j\theta_0}$$

tensions de même module : $E = |\bar{E}_1| = |\bar{E}_2| = |\bar{E}_3|$

déphasage : $\arg\left(\frac{\bar{E}_1}{\bar{E}_2}\right) = \arg\left(\frac{\bar{E}_2}{\bar{E}_3}\right) = \arg\left(\frac{\bar{E}_3}{\bar{E}_1}\right) = +\frac{2\pi}{3}$

$$e_1(t) + e_2(t) + e_3(t) = 0$$
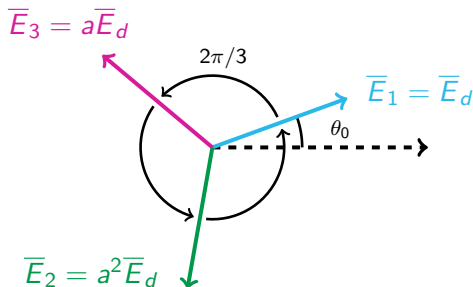
$$\bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 = 0$$



Système triphasé inverse (Negative sequence)


$$\begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ e_3(t) \end{bmatrix} = E\sqrt{2} \begin{bmatrix} \cos(\omega t + \theta_0) \\ \cos(\omega t + \theta_0 + 2\pi/3) \\ \cos(\omega t + \theta_0 - 2\pi/3) \end{bmatrix} = \sqrt{2} \Re e \left(\bar{E}_i e^{j\omega t} \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{bmatrix} \right)$$
$$\bar{E}_i = E e^{j\theta_0}$$

tensions de même module : $E = |\bar{E}_1| = |\bar{E}_2| = |\bar{E}_3|$

$$\text{déphasage : } \arg \left(\frac{\bar{E}_1}{\bar{E}_2} \right) = \arg \left(\frac{\bar{E}_2}{\bar{E}_3} \right) = \arg \left(\frac{\bar{E}_3}{\bar{E}_1} \right) = -\frac{2\pi}{3}$$

$$e_1(t) + e_2(t) + e_3(t) = 0$$

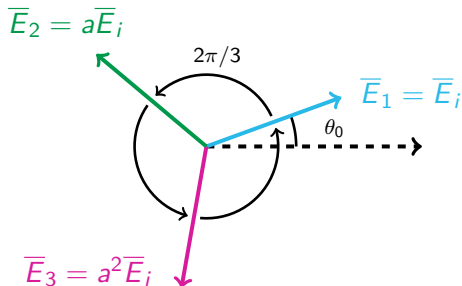
$$\bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 = 0$$



Puissance apparente en triphasé : système direct

$$\begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \\ v_3(t) \end{bmatrix} = \sqrt{2} \operatorname{Re} \left(\bar{V}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} e^{j\omega t} \right)$$
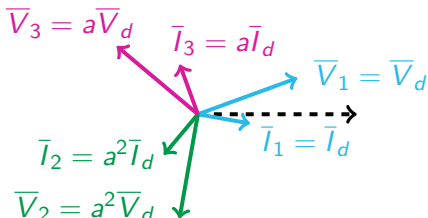
$$\begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ i_3(t) \end{bmatrix} = \sqrt{2} \operatorname{Re} \left(\bar{I}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} e^{j\omega t} \right)$$



$$\bar{S} = \bar{V}_1 \bar{I}_1^* + \bar{V}_2 \bar{I}_2^* + \bar{V}_3 \bar{I}_3^*$$

$$= \bar{V}_d \bar{I}_d^* + a^2 \bar{V}_d (a^2 \bar{I}_d)^* + a \bar{V}_d (a \bar{I}_d)^*$$

$$P + jQ = 3 \bar{V}_d \bar{I}_d^*$$

Puissance instantanée en triphasé : système direct

$$\begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \\ v_3(t) \end{bmatrix} = \sqrt{2} \Re e \left(\bar{V}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} e^{j\omega t} \right)$$

$$\begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ i_3(t) \end{bmatrix} = \sqrt{2} \Re e \left(\bar{I}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} e^{j\omega t} \right)$$

$$\begin{aligned} v_1(t) i_1(t) &= \Re e [\bar{V}_d \bar{I}_d^*] + \Re e [\bar{V}_d \bar{I}_d e^{2j\omega t}] \\ v_2(t) i_2(t) &+ \Re e [\bar{V}_d \bar{I}_d^*] + \Re e [\bar{V}_d \bar{I}_d a^4 e^{2j\omega t}] \\ v_3(t) i_3(t) &+ \Re e [\bar{V}_d \bar{I}_d^*] + \Re e [\bar{V}_d \bar{I}_d a^2 e^{2j\omega t}] \end{aligned}$$



$$p(t) = 3 \Re e [\bar{V}_d \bar{I}_d^*] = P$$

suppression de la puissance fluctuante

Connections en triphasé : couplage étoile

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

★ couplage des sources

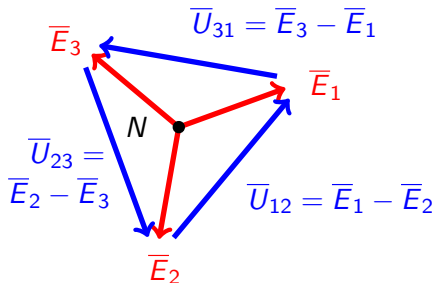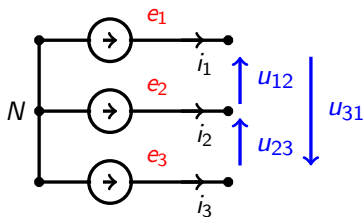

(u_{12}, u_{23}, u_{31}) tensions de ligne


(e_1, e_2, e_3) tensions de phase

$$\begin{bmatrix} u_{12} \\ u_{23} \\ u_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 - e_2 \\ e_2 - e_3 \\ e_3 - e_1 \end{bmatrix}$$

$$\leadsto u_{12} + u_{23} + u_{31} = 0$$


Connections en triphasé : couplage étoile

★ couplage des charges

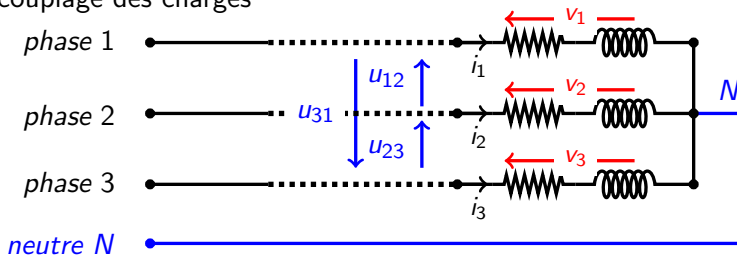

(u_{12} , u_{23} , u_{31}) tensions de ligne

(v_1 , v_2 , v_3) tensions de phase

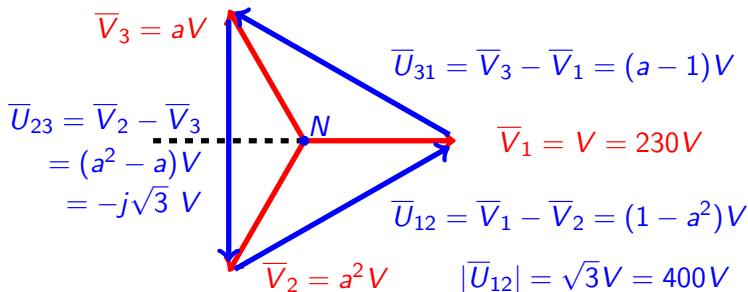

Couplage étoile : tensions

★ les tensions de ligne vérifient $u_{12} + u_{23} + u_{31} = 0$

$$\begin{bmatrix} u_{12} \\ u_{23} \\ u_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = [C] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} = \bar{V}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{bmatrix} \bar{U}_{12} \\ \bar{U}_{23} \\ \bar{U}_{31} \end{bmatrix} = \bar{V}_d \sqrt{3} e^{j\frac{\pi}{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

★ tensions de phase $[C]$ est non inversible

mais si de plus $v_1 + v_2 + v_3 = 0$ est vérifié $\Rightarrow$


$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \frac{{}^t[C]}{3} \begin{bmatrix} u_{12} \\ u_{23} \\ u_{31} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{U}_{12} \\ \bar{U}_{23} \\ \bar{U}_{31} \end{bmatrix} = \bar{U}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} = \frac{\bar{U}_d}{\sqrt{3}} e^{-j\frac{\pi}{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

Connections en triphasé : couplage triangle

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

Δ couplage des sources

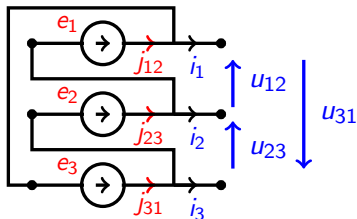

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{12} \\ u_{23} \\ u_{31} \end{bmatrix}$$

égalité des tensions de ligne et de phase
pas de neutre accessible

(i_1, i_2, i_3) courants de ligne

(j_{12}, j_{23}, j_{31}) courants de phase

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_{12} - j_{31} \\ j_{23} - j_{12} \\ j_{31} - j_{23} \end{bmatrix}$$


$$\leadsto i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

Connections en triphasé : couplage triangle

Δ couplage des charges


courants de ligne
(i_1, i_2, i_3)

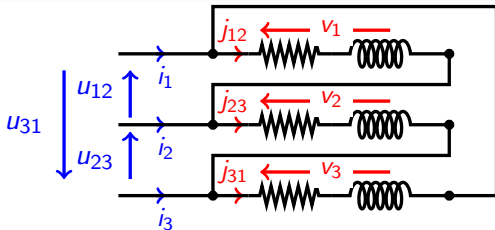courants de phase
(j_{12}, j_{23}, j_{31})



(u_{12}, u_{23}, u_{31}) tensions de ligne

(v_1, v_2, v_3) tensions de phase

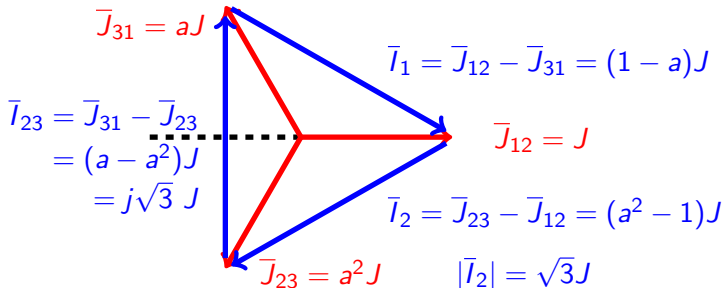

Couplage triangle : courants

Δ les courants de ligne vérifient $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_{12} - j_{31} \\ j_{23} - j_{12} \\ j_{31} - j_{23} \end{bmatrix} = {}^t[C] \begin{bmatrix} j_{12} \\ j_{23} \\ j_{31} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{J}_{12} \\ \bar{J}_{23} \\ \bar{J}_{31} \end{bmatrix} = \bar{J}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{bmatrix} = \bar{J}_d \sqrt{3} e^{-j\frac{\pi}{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

Δ courants de phase ${}^t[C]$ est non inversible

mais si de plus $j_{12} + j_{23} + j_{31} = 0$ est vérifié $\Rightarrow \begin{bmatrix} j_{12} \\ j_{23} \\ j_{31} \end{bmatrix} = \frac{[C]}{3} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{bmatrix} = \bar{I}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} \bar{J}_{12} \\ \bar{J}_{23} \\ \bar{J}_{31} \end{bmatrix} = \frac{\bar{I}_d}{\sqrt{3}} e^{j\frac{\pi}{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

Connections en triphasé : synthèse

Couplage étoile $\star$

$$[u] = [C][v]$$

$$[i] = [j]$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$U = \sqrt{3}V$$

$$I = J$$

$$P = 3VJ \cos \varphi = \sqrt{3}UI \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$$

Couplage triangle Δ

$$[u] = [v]$$

$$[i] = {}^t[C][j] \quad \text{ou} \quad [i] = [C][j]$$

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0$$


$$U = V$$

$$I = \sqrt{3}J$$

$$P = 3VJ \cos \varphi = \sqrt{3}UI \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$$

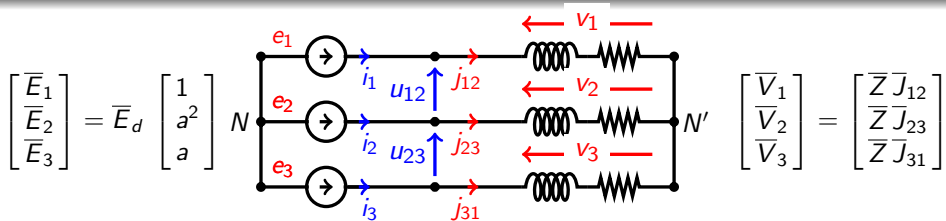Calcul des puissances sur 3 charges 1 – φ identiques



$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$i_1 = j_{12} \quad i_2 = j_{13} \quad i_3 = j_{31}$$

$$v_{NN'} = e_1 - v_1 = e_2 - v_2 = e_3 - v_3$$


$$3 \bar{V}_{NN'} = \bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 - \bar{Z}(\bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_3) = 0$$

les neutres ont même potentiel

$$\begin{bmatrix} \bar{E}_1 \\ \bar{E}_2 \\ \bar{E}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} = \bar{Z} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{bmatrix}$$

$$\bar{S} = \bar{V}_1 \bar{J}_{12}^* + \bar{V}_2 \bar{J}_{23}^* + \bar{V}_3 \bar{J}_{31}^* = 3 \frac{|\bar{E}_d|^2}{\bar{Z}^*}$$

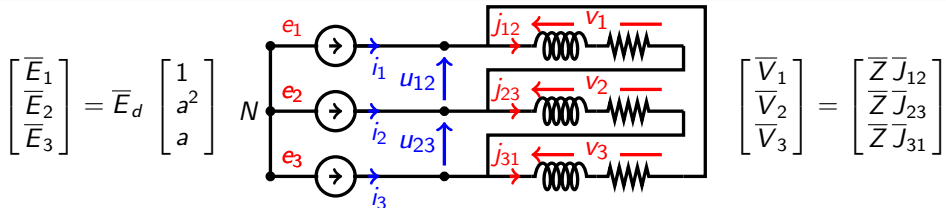Calcul des puissances sur 3 charges 1 – φ identiques




$$u_{12} = v_1 = e_1 - e_2 \quad u_{23} = v_2 = e_2 - e_3 \quad u_{31} = v_3 = e_3 - e_1$$

$$i_1 = j_{12} - j_{31} \quad i_2 = j_{23} - j_{12} \quad i_3 = j_{31} - j_{23}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{U}_{12} \\ \bar{U}_{23} \\ \bar{U}_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{E}_1 - \bar{E}_2 \\ \bar{E}_2 - \bar{E}_3 \\ \bar{E}_3 - \bar{E}_1 \end{bmatrix} = \bar{E}_d(1 - a^2) \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} = \bar{Z} \begin{bmatrix} \bar{J}_{12} \\ \bar{J}_{23} \\ \bar{J}_{31} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \bar{V}_1 \bar{J}_{12}^* + \bar{V}_2 \bar{J}_{23}^* + \bar{V}_3 \bar{J}_{31}^* = 3(1 - a^2) \bar{E}_d \left[(1 - a^2) \frac{\bar{E}_d}{\bar{Z}} \right]^* \\ &= 9 \frac{|\bar{E}_d|^2}{\bar{Z}^*} \end{aligned}$$

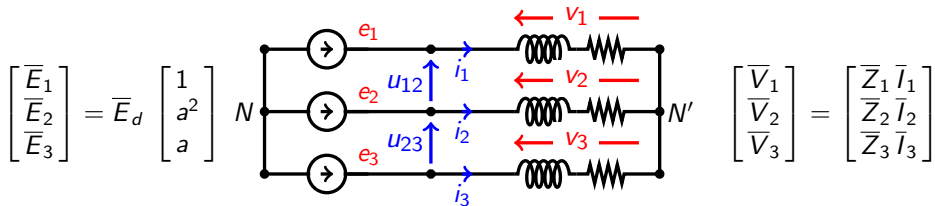Calcul des puissances sur 3 charges 1 – φ différentes



$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$v_{NN'} = e_1 - v_1 = e_2 - v_2 = e_3 - v_3$$

$$\bar{I}_k = (\bar{E}_k - \bar{V}_{NN'}) / \bar{Z}_k \quad \leadsto \quad \bar{V}_{NN'} = \frac{\sum \bar{E}_k / \bar{Z}_k}{1 / \bar{Z}_k} \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} \bar{U}_{12} \\ \bar{U}_{23} \\ \bar{U}_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_1 & -\bar{Z}_2 & 0 \\ 0 & \bar{Z}_2 & -\bar{Z}_3 \\ -\bar{Z}_1 & 0 & \bar{Z}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{bmatrix}$$

matrice non inversible mais relation supplémentaire $i_1 + i_2 + i_3 = 0$


Calcul des puissances sur 3 charges 1 – φ différentes

$$\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\bar{Z}_1\bar{Z}_2 + \bar{Z}_1\bar{Z}_3 + \bar{Z}_2\bar{Z}_3} \begin{bmatrix} \bar{Z}_3 & 0 & -\bar{Z}_2 \\ -\bar{Z}_3 & \bar{Z}_1 & 0 \\ 0 & -\bar{Z}_1 & \bar{Z}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{U}_{12} \\ \bar{U}_{23} \\ \bar{U}_{31} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{U}_{12} \\ \bar{U}_{23} \\ \bar{U}_{31} \end{bmatrix} = \bar{E}_d(1 - a^2) \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \bar{E}_1\bar{I}_1^* + \bar{E}_2\bar{I}_2^* + \bar{E}_3\bar{I}_3^* = \bar{E}_d [1 \ a \ a^2] \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{bmatrix}^* \\ &= 3|\bar{E}_d|^2 \left(\frac{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \bar{Z}_3}{\bar{Z}_1\bar{Z}_2 + \bar{Z}_1\bar{Z}_3 + \bar{Z}_2\bar{Z}_3} \right)^* \end{aligned}$$

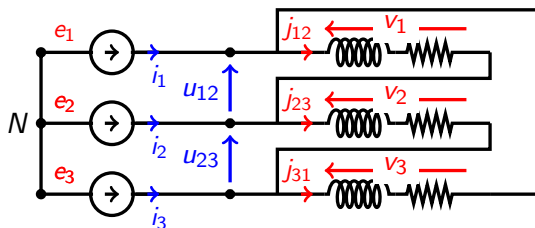Calcul des puissances sur 3 charges 1 – φ différentes



$$\begin{bmatrix} \bar{E}_1 \\ \bar{E}_2 \\ \bar{E}_3 \end{bmatrix} = \bar{E}_d \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_1 \bar{J}_{12} \\ \bar{Z}_2 \bar{J}_{23} \\ \bar{Z}_3 \bar{J}_{31} \end{bmatrix}$$

$$u_{12} = v_1 = e_1 - e_2 \quad u_{23} = v_2 = e_2 - e_3 \quad u_{31} = v_3 = e_3 - e_1$$

$$i_1 = j_{12} - j_{31} \quad i_2 = j_{23} - j_{12} \quad i_3 = j_{31} - j_{23}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{U}_{12} \\ \bar{U}_{23} \\ \bar{U}_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{E}_1 - \bar{E}_2 \\ \bar{E}_2 - \bar{E}_3 \\ \bar{E}_3 - \bar{E}_1 \end{bmatrix} = \bar{E}_d(1 - a^2) \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_1 \bar{J}_{12} \\ \bar{Z}_2 \bar{J}_{23} \\ \bar{Z}_3 \bar{J}_{31} \end{bmatrix}$$

$$\bar{S} = \bar{V}_1 \bar{J}_{12}^* + \bar{V}_2 \bar{J}_{23}^* + \bar{V}_3 \bar{J}_{31}^* = 3 |\bar{E}_d|^2 \left(\frac{1}{\bar{Z}_1^*} + \frac{1}{\bar{Z}_2^*} + \frac{1}{\bar{Z}_3^*} \right)$$