

Répartition de puissances dans un réseau électrique

S. Dufour

2A Energie et Fluides - EFS8AA

14 mai 2018



Système per unit (p.u.) :

se ramener à une puissance apparente nominale S_b

identique pour tout le réseau

$$S_b = \sqrt{3}U_b I_b = 3V_b I_b$$

$$\underline{v} = \frac{V}{V_b} \quad \underline{i} = \frac{I}{I_b} \quad \underline{p} = \frac{P}{S_b} \quad \underline{q} = \frac{Q}{S_b}$$

partie 1 à 63 kV : $U_{b1} = 63\text{kV}$ $\underline{U}_1 = 69.3\text{kV}$ $\leadsto \underline{v}_1 = 1.1$

partie 2 à 400 kV : $U_{b2} = 400\text{kV}$ $\underline{U}_2 = 440\text{kV}$ $\leadsto \underline{v}_2 = 1.1$

★ impédance $\underline{z} = \underline{Z} \frac{I_b}{V_b} = \underline{Z} \frac{S_b}{U_b^2} = \frac{\underline{Z}}{Z_b}$



$\leadsto$ impédance de base $Z_b = \frac{U_b^2}{S_b}$

★ admittance $\underline{y} = \underline{Y} \frac{U_b^2}{S_b} = \underline{Y} Z_b$

★ puissances $\underline{s} = \frac{\underline{S}}{S_b} = \frac{3 \underline{V} \underline{I}^*}{3 V_b I_b} = \underline{v} \underline{i}^*$

$$p + jq = \frac{P + jQ}{S_b} = \underline{v} \underline{i}^*$$

Grandeurs réduites

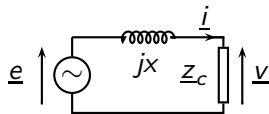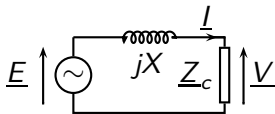

$$S_b = 100 \text{ MVA} \quad U_b = 400 \text{ kV}$$

$$X = 20 \Omega \quad Z_c = 1000(1 + j) \quad V = 230 \text{ kV}$$

$$I = \frac{V}{Z_c} = 115(1 - j) \quad E = V + jXI = 232 \cdot 10^3 \exp(-j9.9 \cdot 10^{-3})$$


$$S = 3VI^* = 80(1 + j) \times 10^6$$

$$Z_b = \frac{U_b^2}{S_b} = \frac{400^2}{100} \quad x = \frac{X}{Z_b} = 0.0125 \quad z = \frac{Z_c}{Z_b} = 0.62 + 0.62j$$

$$V_b = 230 \text{ kV} \quad v = \frac{V}{V_b} = 1 \quad i = \frac{V}{Z} = 0.8 - 0.8j$$

$$e = v + jxi = 1.01 + 0.01j \quad s = vi^* = 0.8 + 0.8j$$

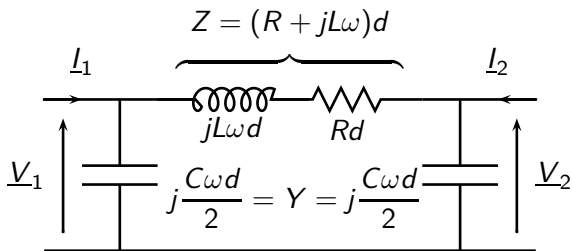Ligne de transport (grandeurs non réduites)




$$\begin{pmatrix} \frac{V_2}{I_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + ZY & -Z \\ Y(2 + ZY) & -(1 + ZY) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{V_1}{I_1} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} \frac{I_1}{I_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y + 1/Z & -1/Z \\ -1/Z & Y + 1/Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{V_1}{V_2} \end{pmatrix}$$

exemple : 225kV 300A $d = 100\text{km}$

$r = 0.06 \Omega/\text{km}$ $L = 1.24 \text{mH}/\text{km}$ $C = 8.8 \text{nF}/\text{km}$

Ligne de transport (grandeurs réduites)

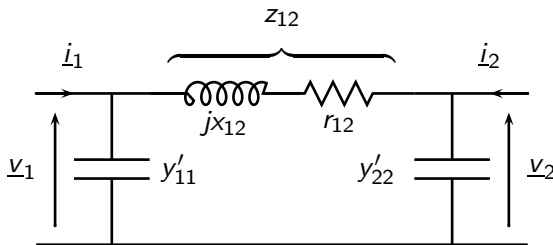


$$\begin{pmatrix} \underline{i}_1 \\ \underline{i}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'_{11} + 1/z_{12} & -1/z_{12} \\ -1/z_{12} & y'_{22} + 1/z_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{v}_1 \\ \underline{v}_2 \end{pmatrix}$$

$$225kV \quad 100MVA \quad I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_n} = 256A \quad Z_b = \frac{U_n^2}{S_b} = \frac{225^2}{100} = 506\Omega$$

$$x_{12} = \frac{L\omega d}{Z_b} = 0.077 \quad r_{12} = \frac{r d}{Z_b} = 0.012 \quad y'_{11} = y'_{22} = \frac{C}{2}\omega d Z_b = 0.07$$

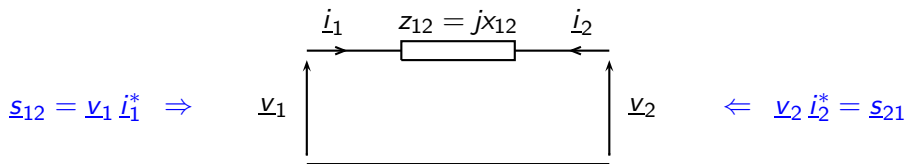Lignes de transport sans pertes (grandeurs réduites)




$$\underline{v}_1 - \underline{v}_2 = z_{12} \underline{i}_1 = -z_{12} \underline{i}_2 \quad \leadsto \quad \begin{pmatrix} \underline{i}_1 \\ \underline{i}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{jx_{12}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{v}_1 \\ \underline{v}_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{s}_{12} = \underline{v}_1 \underline{i}_1^* = \frac{j}{x_{12}} \left(|\underline{v}_1|^2 - \underline{v}_1 \underline{v}_2^* \right)$$

$$\underline{s}_{21} = \underline{v}_2 \underline{i}_2^* = \frac{j}{x_{12}} \left(|\underline{v}_2|^2 - \underline{v}_2 \underline{v}_1^* \right)$$

$$\text{dans la ligne : } \underline{s}_{12} + \underline{s}_{21} = j \frac{|\underline{v}_1 - \underline{v}_2|^2}{x_{12}} \quad \leadsto \quad \Re(\underline{s}_{12} + \underline{s}_{21}) = 0$$

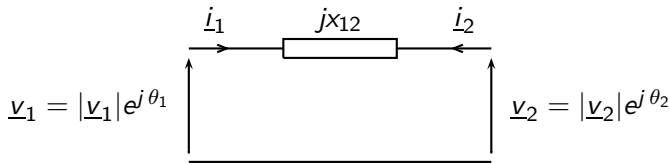


$$\underline{s}_{12} = \frac{j}{x_{12}} \underline{v}_1 (\underline{v}_1 - \underline{v}_2)^* = j \frac{|\underline{v}_1|^2}{x_{12}} \left(1 - \left| \frac{\underline{v}_2}{\underline{v}_1} \right| e^{-j(\theta_2 - \theta_1)} \right)$$

$$\star p_{12} = \Re(\underline{s}_{12}) = \frac{|\underline{v}_1| |\underline{v}_2|}{x_{12}} \sin(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\star q_{12} = \Im(\underline{s}_{12}) = \frac{|\underline{v}_1|^2}{x_{12}} \left(1 - \left| \frac{\underline{v}_2}{\underline{v}_1} \right| \cos(\theta_1 - \theta_2) \right)$$

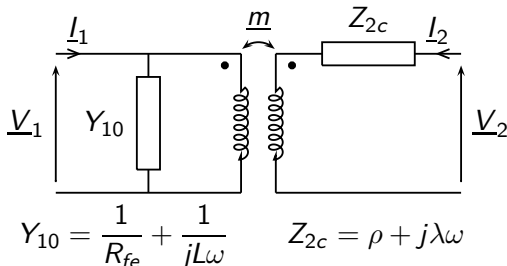Transformateur non-idéal (grandeurs non réduites)




$$\underline{m} \underline{V}_1 = \underline{V}_2 - Z_{2c} \underline{I}_2 \quad \underline{I}_1 = Y_{10} \underline{V}_1 - \underline{m}^* \underline{I}_2$$

$|\underline{m}|$ variable, $\arg(\underline{m}) = -k\pi/6$ fixe : régulateur de tension

$|\underline{m}|$ fixe, $\arg(\underline{m})$ variable : transformateur déphaseur

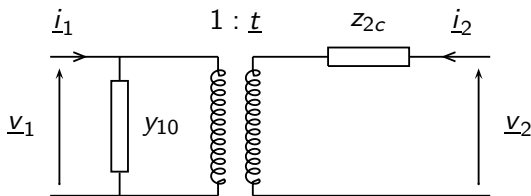Transformateur non-idéal (grandeurs réduites)



$$\begin{aligned} \underline{t} \underline{v}_1 &= \underline{v}_2 - z_{2c} \underline{i}_2 \\ \underline{i}_1 &= y_{10} \underline{v}_1 - \underline{t}^* \underline{i}_2 \end{aligned} \quad \leadsto \quad \begin{pmatrix} \underline{i}_1 \\ \underline{i}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{10} + \frac{|\underline{t}|^2}{z_{2c}} & -\frac{\underline{t}^*}{z_{2c}} \\ -\frac{\underline{t}}{z_{2c}} & \frac{1}{z_{2c}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{v}_1 \\ \underline{v}_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{t} = \frac{\underline{m}}{\underline{M}} = \underline{m} \frac{U_{b1}}{U_{b2}} \quad z_{2c} = Z_{2c} \frac{S_b}{U_{b2}^2} \quad y_{10} = Y_{10} \frac{U_{b1}^2}{S_b}$$

1 MVA - 100 MVA

$$y_{10} = \frac{1}{r_{fe}} + \frac{1}{j l \omega}$$

$$r_{fe} \simeq 100 - 500 \text{ p.u.}$$

$$l \omega \simeq 30 - 50 \text{ p.u.}$$

$$i_0 \simeq 0.01 - 0.001 \text{ p.u.}$$


$$\rho \simeq 0.005 - 0.002 \text{ p.u. par enroulement}$$

$$z_{2c} = \rho + j \lambda \omega$$

$$\lambda \omega \simeq 0.03 - 0.08 \text{ p.u. par enroulement}$$

$$\lambda \omega \simeq 0.10 - 0.20 \text{ p.u. réseau de transport}$$

Nœuds du réseau électrique

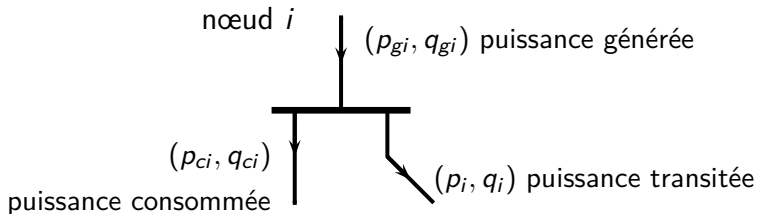

$$\text{bilan de puissance : } \begin{cases} p_i = p_{gi} - p_{ci} \\ q_i = q_{gi} - q_{ci} \end{cases}$$

★ nœud de consommation : charge $\leadsto (p_{ci}, q_{ci})$ fixés

★ nœud de tension : alternateur $\leadsto |\underline{v}_i|$ fixé

★ nœud de référence : $\leadsto \underline{v}_N$ fixé

Nœuds du réseau électrique

	nombre	données	inconnues
consommation	n_c	(p_i, q_i)	$(\underline{v}_i , \arg(\underline{v}_i))$
tension	n_t	$(\underline{v}_i , p_i)$	$(\arg(\underline{v}_i), q_i)$
référence	1	$(\underline{v}_i , \arg(\underline{v}_i))$	(p_i, q_i)


répartition de puissance : obtenir $(|\underline{v}_i|, \arg(\underline{v}_i))$ en chaque nœud

$2n_c + n_t$ inconnues : $n_c (|\underline{v}_i|, \arg(\underline{v}_i))$ et $n_t (\arg(\underline{v}_i))$

$2n_c + n_t$ équations : $n_c (p_i, q_i)$ et $n_t (p_i)$

Nœud k du réseau : bilan de puissances

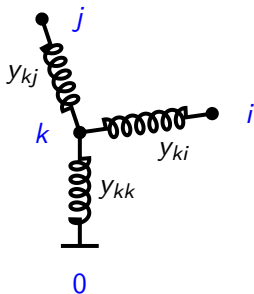↔ injecté : $\underline{s}_k = (p_{gk} - p_{ck}) + j(q_{gk} - q_{ck})$



$$\underline{s}_k = \underline{v}_k \underline{i}_k^* = \underline{v}_k \left(\sum_{i=1}^N y_{ki} (\underline{v}_k - \underline{v}_i) \right)^*$$

$$\underline{s}_k = \underline{v}_k \left(y_{kk} \underline{v}_k + \sum_{i \neq k} y_{ki} (\underline{v}_k - \underline{v}_i) \right)^*$$

$$\underline{s}_k = |\underline{v}_k|^2 \left(y_{kk} + \sum_{i \neq k} y_{ki} \right)^* - \sum_{i \neq k} y_{ki}^* \underline{v}_k \underline{v}_i^*$$

↔ transité : $\underline{s}_k = \underline{v}_k \left(\sum_{i=1}^N y_{ki} \underline{v}_i \right)^*$

Répartition des puissances dans un réseau électrique

★ nœud de consommation

$$\underline{s}_k = \underline{v}_k \left(\sum_{i=1}^N \mathcal{Y}_{ki} \underline{v}_i \right)^* \rightsquigarrow \begin{aligned} p_k &= -p_{ck} = \Re(\underline{s}_k) \\ q_k &= -q_{ck} = \Im(\underline{s}_k) \end{aligned}$$

★ nœud de tension

$$\underline{s}_k = \underline{v}_k \left(\sum_{i=1}^N \mathcal{Y}_{ki} \underline{v}_i \right)^* \rightsquigarrow p_k = p_{gk} = \Re(\underline{s}_k)$$


But : calculer les tensions aux nœuds $\underline{v}_i$

$\rightsquigarrow (v_i = |\underline{v}_i|, \theta_i = \arg(\underline{v}_i))$ pour les nœuds de consommation

$\rightsquigarrow (\theta_i = \arg(\underline{v}_i))$ pour les nœuds de tension

en déduire q_i pour les nœuds de tension et (p_i, q_i) pour le nœud référence

Exemple à 3 nœuds (lignes sans pertes)

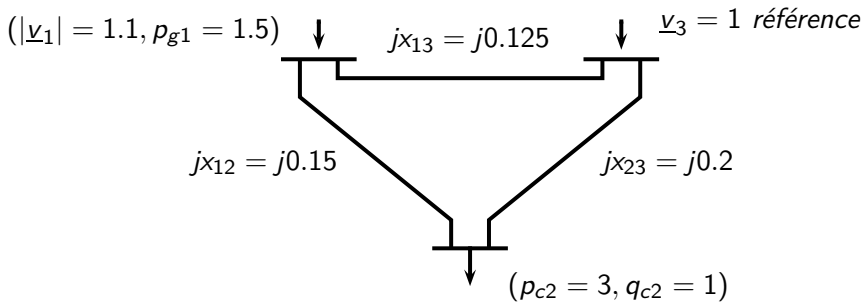

inconnues : $(\theta_1, v_2, \theta_2)$

données : $(p_1 = p_{g1} = 1.5, p_2 = -p_{c2} = -3, q_2 = -q_{c2} = -1)$

Exemple à 3 nœuds (lignes sans pertes)

$$\begin{pmatrix} \underline{i}_1 \\ \underline{i}_2 \\ \underline{i}_3 \end{pmatrix} = [\mathcal{Y}] \begin{pmatrix} \underline{v}_1 \\ \underline{v}_2 \\ \underline{v}_3 \end{pmatrix} = j \begin{pmatrix} \frac{1}{x_{12}} + \frac{1}{x_{13}} & -\frac{1}{x_{12}} & -\frac{1}{x_{13}} \\ -\frac{1}{x_{12}} & \frac{1}{x_{12}} + \frac{1}{x_{23}} & -\frac{1}{x_{23}} \\ -\frac{1}{x_{13}} & -\frac{1}{x_{23}} & \frac{1}{x_{13}} + \frac{1}{x_{23}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{v}_1 \\ \underline{v}_2 \\ \underline{v}_3 \end{pmatrix}$$

avec $x_{12} = 0.15$, $x_{23} = 0.2$, $x_{13} = 0.125$

$$[\mathcal{Y}] = j \begin{pmatrix} -14.67 & 6.667 & 8. \\ 6.667 & -11.67 & 5 \\ 8. & 5. & -13. \end{pmatrix}$$

Exemple à 3 nœuds (lignes sans pertes)

$$[\underline{s}] = \begin{pmatrix} \underline{s}_1 \\ \underline{s}_2 \\ \underline{s}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{v}_1 \underline{i}_1^* \\ \underline{v}_2 \underline{i}_2^* \\ \underline{v}_3 \underline{i}_3^* \end{pmatrix} = [\underline{v}] \otimes ([\mathcal{Y}][\underline{v}])^*$$

$$\begin{cases} p_1 = 1.5 = |\underline{v}_1| \operatorname{Re} \left(\mathcal{Y}_{11}^* |\underline{v}_1| + e^{j\theta_1} (\mathcal{Y}_{12} |\underline{v}_2| e^{j\theta_2} + \mathcal{Y}_{13} \underline{v}_3) \right)^* \\ p_2 + jq_2 = -3.0 - j1.0 = \mathcal{Y}_{22}^* |\underline{v}_2|^2 + |\underline{v}_2| e^{j\theta_2} (\mathcal{Y}_{21} |\underline{v}_1| e^{j\theta_1} + \mathcal{Y}_{31} \underline{v}_3)^* \end{cases}$$

$$p_1 = |\underline{v}_1| \left(\frac{|\underline{v}_2|}{x_{12}} \sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{|\underline{v}_3|}{x_{13}} \sin(\theta_1) \right)$$

$$p_2 = |\underline{v}_2| \left(\frac{|\underline{v}_1|}{x_{12}} \sin(\theta_2 - \theta_1) + \frac{|\underline{v}_3|}{x_{23}} \sin(\theta_2) \right)$$

$$q_2 = \frac{|\underline{v}_2|}{x_{12}} (|\underline{v}_1| - |\underline{v}_2| \cos(\theta_2 - \theta_1)) + \frac{|\underline{v}_2|}{x_{23}} (|\underline{v}_2| - |\underline{v}_3| \cos(\theta_2))$$

Exemple à 3 nœuds (lignes sans pertes)

$$q_2 \simeq \frac{|\underline{v}_2|}{x_{12}} (|\underline{v}_1| - |\underline{v}_2|) + \frac{|\underline{v}_2|}{x_{23}} (|\underline{v}_2| - |\underline{v}_3|) \quad \leadsto |\underline{v}_2|$$

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} |\underline{v}_1| \left(\frac{|\underline{v}_2|}{x_{12}} + \frac{|\underline{v}_3|}{x_{13}} \right) & -\frac{|\underline{v}_1||\underline{v}_2|}{x_{12}} \\ -\frac{|\underline{v}_1||\underline{v}_2|}{x_{12}} & |\underline{v}_1| \left(\frac{|\underline{v}_2|}{x_{12}} + \frac{|\underline{v}_3|}{x_{23}} \right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}$$

Solution approximée : $(\theta_1, |\underline{v}_2|, \theta_2) = (-0.0243, 0.967, -0.266)$

$$\leadsto (q_1 = 1.84, p_3 = 1.5, q_3 = -0.84)$$

Solution exacte : $(\theta_1, |\underline{v}_2|, \theta_2) = (-0.0248, 0.928, -0.280)$

$$\leadsto (q_1 = 2.36, p_3 = 1.5, q_3 = -0.25)$$

Exemple à 3 nœuds (lignes sans pertes)

$$\begin{cases} q_1 = \Im m (\mathcal{Y}_{11}^* |\underline{v}_1|^2 + \underline{v}_1 (\mathcal{Y}_{12} \underline{v}_2 + \mathcal{Y}_{13} \underline{v}_3)^*) = 2.3669 \\ p_3 + jq_3 = \mathcal{Y}_{33}^* |\underline{v}_3|^2 + \underline{v}_3 (\mathcal{Y}_{31} \underline{v}_1 + \mathcal{Y}_{32} \underline{v}_2)^* = 1.5 - j0.2550 \end{cases}$$

vérifications

$$\underline{s}_{12} = \underline{v}_1 \left(\frac{\underline{v}_1 - \underline{v}_2}{z_{12}} \right)^* = 1.7179 + j1.4842$$

$$\underline{s}_{13} = -0.2179 + j0.8827$$

$$p_1 + jq_1 = \underline{s}_{12} + \underline{s}_{13}$$

$$\underline{s}_1 = 1.5 + j2.3669$$

$$\underline{s}_2 = -3 - j$$

$$\underline{s}_3 = 1.5 - j0.2550$$


$$\underline{s}_{12} + \underline{s}_{21} = \frac{|\underline{v}_1 - \underline{v}_2|^2}{z_{12}^*} = j0.6389$$

$$\underline{s}_{13} + \underline{s}_{31} = j0.08539$$

$$\underline{s}_{23} + \underline{s}_{32} = j0.3875$$

$$\underline{s}_1 + \underline{s}_2 + \underline{s}_3 = j1.119$$

Exemple à 3 nœuds (lignes avec pertes)

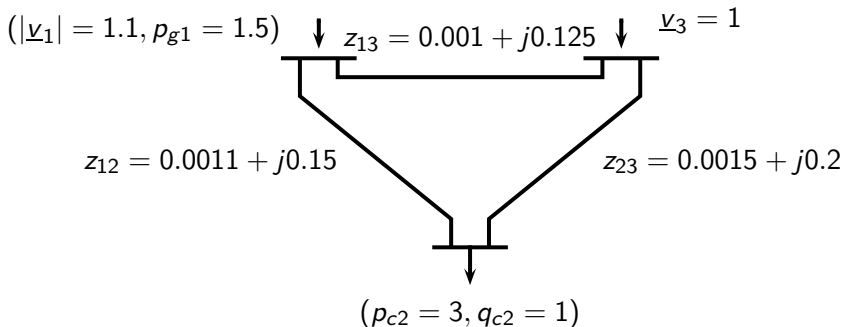

données : $(p_1 = p_{g1} = 1.5, p_2 = -p_{c2} = -3, q_2 = -q_{c2} = -1)$

inconnues : $(\theta_1, v_2, \theta_2) \rightsquigarrow (-0.0260, 0.925, -0.281)$

Exemple à 3 nœuds (lignes avec pertes)


$$\underline{s}_{31} = 0.222 - j0.799$$

$$\underline{s}_{13} = -0.221 + j0.885$$

$$\underline{s}_{13} + \underline{s}_{31} = 6.9e - 4 + j0.0859$$

$$(p_{g1} = 1.5, q_{g1} = 2.37)$$

$$(p_{g3} = 1.508, q_{g3} = -0.23)$$

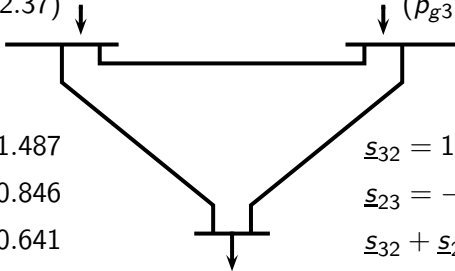

$$\underline{s}_{12} = 1.721 + j1.487$$

$$\underline{s}_{21} = -1.718 - j0.846$$

$$\underline{s}_{21} + \underline{s}_{12} = 0.0047 + j0.641$$

$$\underline{s}_{32} = 1.286 + j0.544$$

$$\underline{s}_{23} = -1.283 - j0.154$$

$$\underline{s}_{32} + \underline{s}_{23} = 0.0029 + j0.390$$

$$(p_{c2} = 3, q_{c2} = 1)$$

Exemple à 3 nœuds (lignes avec pertes)

vérifications

$$p_{g1} + jq_{g1} = 1.5 + j2.37 = \underline{s}_1 = \underline{s}_{12} + \underline{s}_{13}$$

$$-p_{c2} - jq_{c2} = -3 - j = \underline{s}_2 = \underline{s}_{21} + \underline{s}_{23}$$

$$p_{g3} + jq_{g3} = 1.508 - j0.255 = \underline{s}_3 = \underline{s}_{31} + \underline{s}_{32}$$

$$\begin{aligned} p_{g1} - p_{c2} + p_{g3} + j(q_{g1} - q_{c2} + q_{g3}) \\ &= \underline{s}_1 + \underline{s}_2 + \underline{s}_3 \\ &= (\underline{s}_{12} + \underline{s}_{13}) + (\underline{s}_{21} + \underline{s}_{23}) + (\underline{s}_{31} + \underline{s}_{32}) \\ &= 0.00829 + j1.117 \end{aligned}$$